

平成 28 年度

## 第 2 種

# 理 論

(第 1 時限目)

## 答案用紙記入上の注意事項等

- マークシート（答案用紙）は機械で読み取りますので、濃度HBの鉛筆又はHBの芯を用いたシャープペンシルで濃く塗りつぶしてください。  
色鉛筆やボールペンでは機械で読み取ることができません。  
なお、訂正は「プラスチック消しゴム」できれいに消し、消しきずを残さないでください。
- マークシートには氏名、生年月日、試験地及び受験番号を記入し、受験番号のマーク欄にはマークシートに印刷されているマーク記入例に従い、正しくマークしてください。

（受験番号記入例：0141K01234Aの場合）

受 驗 番 号										
数 字				記号	数 字				記号	
0	1	4	1	K	0	1	2	3	4	A
●					●	0	0	0	0	●
①	●	①	●		①	●	①	①	①	⑧
②	②	②	②		②	②	●	②	②	C
③	③	③	③	●	③	③	③	●	③	K
④	④	●	④		④	④	④	④	●	L
⑤	⑤		⑤		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	M
⑥	⑥		⑥		⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	N
⑦					⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	
⑧					⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	
⑨					⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	


- マークシートの余白及び裏面には、何も記入しないでください。
- マークシートは、折り曲げたり汚したりしないでください。

5. 解答は、マークシートの問番号に対応した解答欄にマークしてください。

例えば、問1の(1)と表示のある問に対して(1)と解答する場合は、下の例のように問1の(1)の①をマークします。

なお、マークは各小問につき一つだけです。二つ以上マークした場合には、採点されません。

(マークシートへの解答記入例)

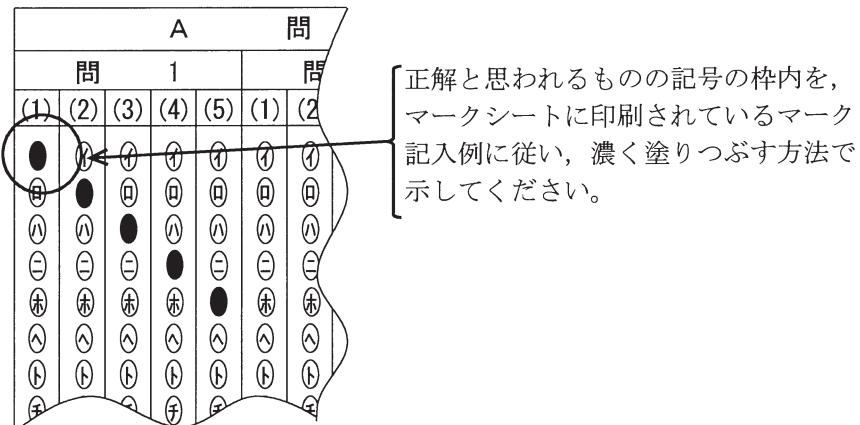

6. 問7と問8は選択問題です。どちらか1問を選択してください。選択問題は両方解答すると採点されません。

7. 問題文で単位を付す場合は、次のとおり表記します。

① 数字と組み合わせる場合

(例： 350 W       $f=50$  Hz      670 kV·A)

② 数字以外と組み合わせる場合

(例：  $I[A]$     抵抗  $R[\Omega]$     面積は  $S[m^2]$ )

(この問題は持ち帰ってください。また、白紙部分はメモ用紙として使用できます。)

次ページ以降は試験問題になっていますので、試験開始の合図があるまで、開いてはいけません。  
試験問題に関する質問にはお答えできません。

## A 問題(配点は1問題当たり小問各3点、計15点)

問 1 次の文章は、同軸線路の自己インダクタンスに関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。なお、同軸線路を構成する導体間の隙間は空気で満たされており、その透磁率は $\mu_0$ である。

図のように、中心軸を同じくする半径 $a$ の無限に長い円筒状導体(内側導体)と半径 $b$ の無限に長い円筒状導体(外側導体)がある。なお、 $a < b$ であり、それぞれの円筒状導体の厚みは無限に小さいとしてよい。このような回路の単位長さ当たりの自己インダクタンスを、鎖交する磁束を用いる方法と、蓄積される磁気エネルギーを用いる方法の二通りの方法で求める。

同軸線路には、図に示す方向に同じ大きさの電流 $I$ が流れている。この電流が作り出す磁束密度の大きさ $B$ は、内側導体の内部及び外側導体の外部では零、内側導体及び外側導体に挟まれた領域では $B = [1]$ となるため、単位長さ当たりの鎖交磁束 $\Phi$ は、


$$\Phi = \int_a^b B dr = [2]$$

となり、 $\Phi$ と単位長さ当たりの自己インダクタンス $L$ との関係式 $\Phi = [3]$ を用いて、 $L$ が求まる。

一方、単位長さ当たりに蓄積される磁気エネルギー $W$ は、

$$W = 2\pi \int_a^b \frac{B^2}{2\mu_0} r dr = [4]$$

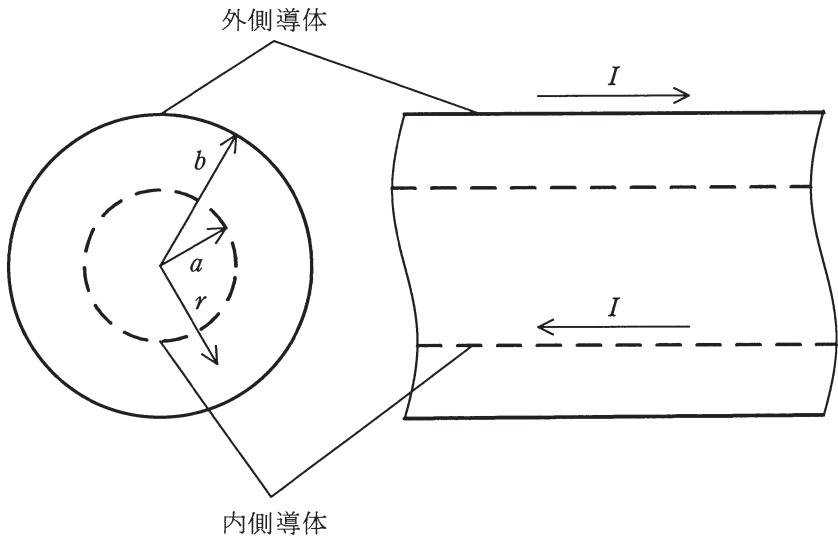となり、蓄積エネルギーと自己インダクタンスの関係式 $W = [5]$ を用いると同様に単位長さ当たりの自己インダクタンスが求まり、両者が一致することが分かる。



[問1の解答群]

$$(1) \frac{I}{L} \quad (2) \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \quad (3) L \frac{dI}{dt}$$

$$(4) \frac{\mu_0 I^2}{8\pi} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \quad (5) \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (6) \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$(7) \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \quad (8) \frac{\mu_0 I}{8\pi} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \quad (9) \frac{L^2 I}{2}$$

$$(10) \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (11) \frac{LI^2}{2} \quad (12) \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)$$

$$(13) \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \quad (14) \frac{I^2}{L} \quad (15) LI$$

問2 次の文章は、直流回路に関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図のように、直流電圧源  $E=20\text{ V}$  に、 $2\Omega$  の抵抗、抵抗  $r_1$ 、 $r_2$ 、スイッチ S 及び負荷抵抗 R を接続した。

(a) スイッチ S が開いているとき、 $V_2 = 15\text{ V}$  かつ回路全体の消費電力は  $50\text{ W}$  であった。

(b) スイッチ S が閉じているとき、 $\frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2}{I_2}$  かつ回路全体の消費電力は  $100\text{ W}$  であった。

回路全体の消費電力あるいは分圧比を考慮すると、(a)の結果から、


$$r_1 = [1] \Omega \text{ となる。}$$

次に(b)の状態における電圧、電流を考える。回路全体の消費電力から、

$$I_1 = [2] \text{ A となる。} \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2}{I_2} = R \text{ と } V_1 = E - 2I_1 \text{ に注意すると,}$$

$$\frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2}{I_2} = R = [3] \Omega \text{ となる。} (b) \text{ のとき, } r_1 \text{ と } r_2 + R \text{ の合成抵抗は } R \text{ と等しいので } r_2 = [4] \Omega \text{ であり, 分流比を使うと } I_2 = [5] \text{ A となる。}$$
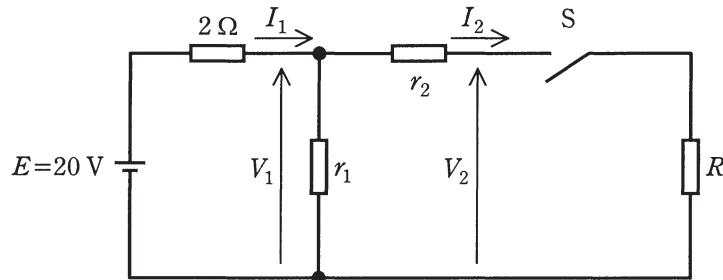
$$\text{いので } r_2 = [4] \Omega \text{ であり, 分流比を使うと } I_2 = [5] \text{ A となる。}$$



[問2の解答群]

- |                   |                   |        |                    |
|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| (イ) $\frac{1}{5}$ | (ロ) $\frac{2}{5}$ | (ハ) 1  | (ニ) 2              |
| (ホ) $\frac{7}{3}$ | (ヘ) $\frac{8}{3}$ | (ト) 3  | (チ) $\frac{10}{3}$ |
| (リ) 4             | (ヌ) 5             | (ル) 6  | (ヲ) 7              |
| (ワ) 8             | (カ) 9             | (ミ) 10 |                    |

問3 次の文章は、回路の過渡現象に関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図のようなRLC回路を考える。なお、Dは順方向にのみ電流を流し、そのときの電圧降下が零であるような特性をもつ理想的なダイオードとする。初期状態ではスイッチSは開いており、コイルには電流が流れておらず、コンデンサは1Vに充電されている。時刻  $t=0$  でスイッチを閉じると、直後にはダイオードDには逆向きの電圧が印加されるため、電流  $i_2=0$  となる。 $i_2=0$  である場合の電流  $i_1(t)$  は、

初期条件

$$i_1(0)=0$$

$$\left. \frac{di_1(t)}{dt} \right|_{t=0} = [ ] \quad (1)$$


を用いて、

$$i_1(t) = [ ] e^{-t} + [ ] e^{-[ ] t} \quad (2)$$

と表される。

ダイオードDには、印加される電圧が反転する時刻以降電流が流れる。ダイオードDに印加される電圧が反転する時刻は、コイルの両端電圧  $L \frac{di_1(t)}{dt}$  が反転する時刻に一致することを利用すると、スイッチSを投入してからダイオードDに電流が流れ始めるまでの時間は [ ] s と求められる。

なお、 $\ln 5 \approx 1.6$  としてよい。

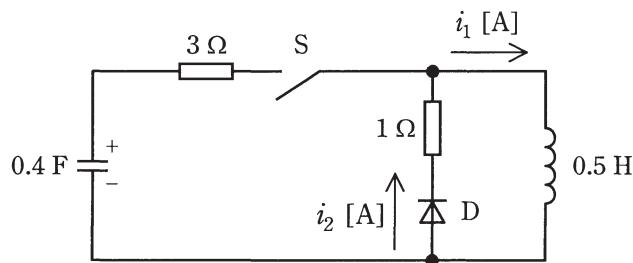

[問3の解答群]

- |          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| (イ) -2   | (ロ) -1  | (ハ) -0.5 | (ニ) 0.2 |
| (ホ) 0.25 | (ヌ) 0.4 | (ト) 0.5  | (チ) 0.8 |
| (リ) 1    | (ヌ) 1.5 | (ル) 2    | (ヲ) 2.5 |
| (ワ) 4    | (カ) 5   | (ヨ) 10   |         |

問4 次の文章は、半導体内の電気伝導に関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。なお、電子の電荷量(絶対値)を $e$ とする。

断面積が $S$ 、長さが $l$ の円柱のn形半導体の両端に、大きさが $V$ の直流電圧を加えた。電圧によって半導体中に一様な電界が生成されるとすると、その電界 $E$ は $E = [ (1) ]$ であり、電子は力 $F = [ (2) ]$ で加速される。電子の有効質量を $m^*$ とすると、電子の加速度は $[ (3) ]$ となるが、散乱を考えると、電子の速度は最終的に電界に比例する平均速度 $v$ となる。 $v$ と電界の関係は、移動度 $\mu$ を用いて $v = \mu E$ と表される。

半導体中の電子濃度を $n$ とすると、この半導体を流れる電流は、 $v$ を用いて、 $I = [ (4) ]$ と表せる。そこで、電圧 $V$ と電流 $I$ の関係は $I = [ (5) ]$ と表すことができる。

[問4の解答群]

- |                      |                         |                          |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| (イ) $\frac{eV}{m^*}$ | (ウ) $\frac{\mu nV}{l}$  | (エ) $eVl$                |
| (ツ) $evnS$           | (オ) $vnS$               | (オ) $\frac{e\mu nVS}{l}$ |
| (ト) $eVm^*$          | (カ) $\frac{e\mu nV}{l}$ | (ヨ) $eE$                 |
| (ヌ) $\frac{eE}{m^*}$ | (ハ) $evn$               | (ヲ) $\frac{V}{l}$        |
| (ワ) $Vl$             | (カ) $eV$                | (ゾ) $\frac{V}{S}$        |


**B問題**(配点は1問題当たり小問各2点、計10点)

問5 次の文章は、誘電体が挿入された平行平板コンデンサに関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図のように、真空中に一辺の長さが  $l$  の正方形で薄い平板電極3枚が間隔  $d$  で置かれた平行平板コンデンサがある。極板B-C間は、比誘電率  $\epsilon_r$  の誘電体で隙間なく満たされている。なお、真空中の誘電率は  $\epsilon_0$  とし、端効果は無視できるとする。

まず、全ての極板に何も接続しない状態では、極板A-B間の静電容量は  
[1] であり、極板B-C間の静電容量は [2] である。

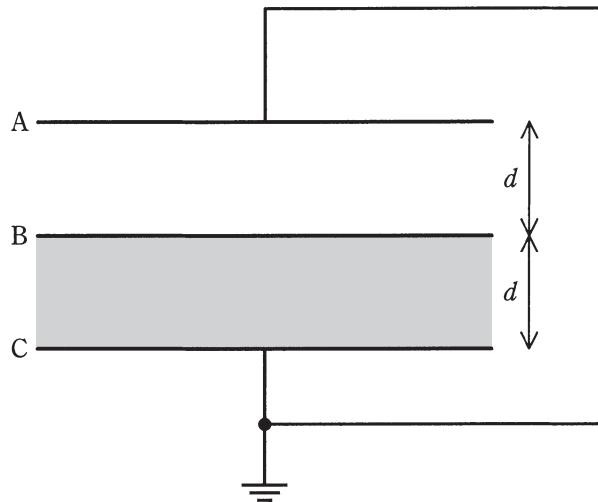次に、図のように、極板A及びCをともに接地し、極板Bには電荷  $Q$  を与える。このとき、極板Aに誘導される電荷は [3]、極板Cに誘導される電荷は  
[4] である。また、極板Bの電位は [5] である。



[問5の解答群]

$$(ア) \frac{\varepsilon_0 l^3}{d^2}$$

$$(イ) -\frac{\varepsilon_r - 2}{\varepsilon_r - 1} Q$$

$$(ウ) \frac{\varepsilon_r l^2}{\varepsilon_r d}$$

$$(エ) \frac{\varepsilon_r l^2}{\varepsilon_0 d}$$

$$(オ) -\frac{1}{2} Q$$

$$(ア) \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r l^2}{d}$$

$$(イ) \frac{d}{\varepsilon_0 (\varepsilon_r + 1) l^2} Q$$

$$(ウ) -\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1} Q$$

$$(エ) -\frac{1}{\varepsilon_r - 1} Q$$

$$(オ) -Q$$

$$(ア) -\frac{1}{\varepsilon_r + 1} Q$$

$$(イ) \frac{d}{\varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) l^2} Q$$

$$(ウ) \frac{\varepsilon_r l^2}{d}$$

$$(エ) \frac{\varepsilon_0 l^2}{d}$$

$$(オ) \frac{d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r l^2} Q$$

問6 次の文章は、交流回路に関する記述である。文中の  に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図の回路において交流電圧源  $\dot{E}$  の角周波数は  $\omega$  とする。それぞれの素子の両端の電圧と、素子に流れる電流を求めたい。

抵抗  $r$  に流れる電流  $\dot{I}$  は、

$$\dot{I} = \boxed{(1)}$$

インダクタンス  $L$  のコイルの両端の電圧  $\dot{V}_L$  は、


$$\dot{V}_L = \boxed{(2)}$$

静電容量  $C$  のコンデンサの両端の電圧  $\dot{V}_C$  は、

$$\dot{V}_C = \boxed{(3)}$$

となる。

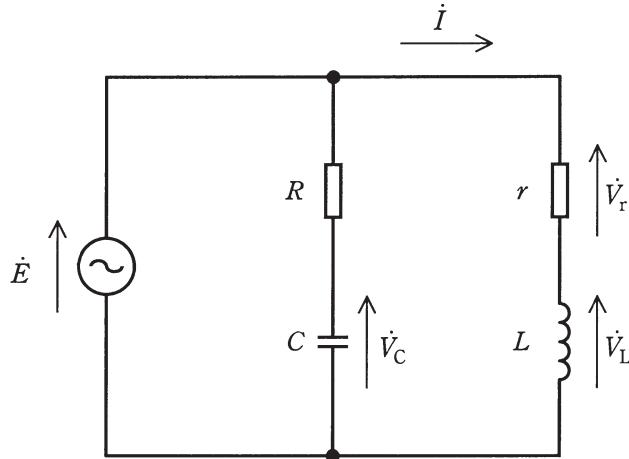各素子の値が  (4) の関係にあるとき、 $\omega$  の値に関係なく  $\dot{V}_C = \dot{V}_r$  となる。このとき、 $\dot{V}_C$  の位相は  $\dot{V}_L$  に対して、 (5)。



[問6 の解答群]

$$(1) \frac{j\omega L}{r+j\omega L} \dot{E}$$

$$(2) \frac{1}{j\omega L} \dot{E}$$

$$(3) Rr = \sqrt{LC}$$

$$(4) \frac{j\omega L}{r} \dot{E}$$

$$(5) \frac{R}{1+j\omega CR} \dot{E}$$

$$(6) \frac{j\omega CR}{1+j\omega CR} \dot{E}$$

$$(7) \frac{1}{r+j\omega L} \dot{E}$$

$$(8) \frac{1}{1+j\omega CR} \dot{E}$$

$$(9) \frac{r}{r+j\omega L} \dot{E}$$

$$(10) Rr = \frac{C}{L}$$

$$(11) \frac{1}{r} \dot{E}$$

$$(12) Rr = \frac{L}{C}$$

(13) 同相である

(14)  $90^\circ$  遅れている

(15)  $90^\circ$  進んでいる

問7及び問8は選択問題であり、問7又は問8のどちらかを選んで解答すること。  
両方解答すると採点されません。

(選択問題)

問7 次の文章は、增幅回路に関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図1の回路は [ (1) ] 接地増幅回路又はエミッタフォロワと呼ばれる回路であり、その小信号等価回路(交流等価回路)は図2で与えられる。

図2において、電流  $i_b$  が図に示す向きに流れるとき、 $r_e$  及び  $R_E$  に流れる電流  $i_{out}$  は [ (2) ] となる。よって、出力電圧  $v_{out}$  は、

$$v_{out} = [ (2) ] \times R_E \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

と表される。一方、図2中の点線で表す経路にキルヒホッフの電圧則を適用することで、入力電圧  $v_{in}$  を、

$$v_{in} = [ (3) ] \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

と表すことができる。図1の回路の電圧利得  $\frac{v_{out}}{v_{in}}$  は①式及び②式を用いて、

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = [ (4) ] \quad \text{と導かれる。この結果に図2中の数値を代入し、電圧利得 } \frac{v_{out}}{v_{in}} \text{ を}$$

求めることで、エミッタフォロワは [ (5) ] ことが分かる。

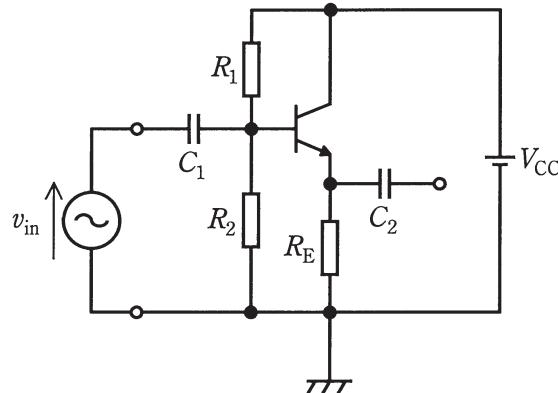


図1

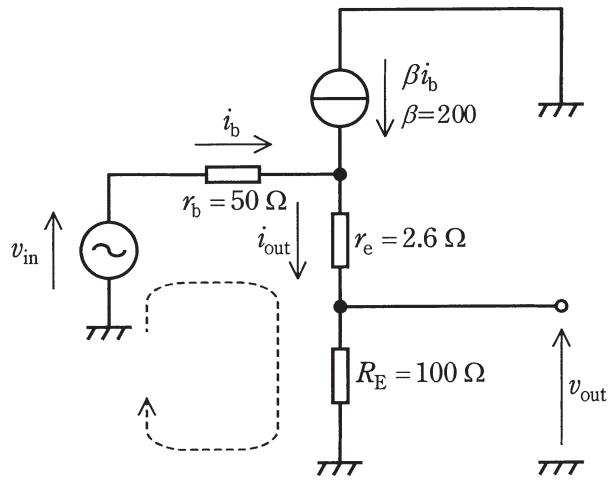


図2

[問7の解答群]

- |   |  |  |
|---|--|--|
| (イ) エミッタ  | (ロ) ベース  | (ハ) コレクタ                                   |
| (ニ) $r_b i_b + (1 + \beta) r_e i_b$                   | (ホ) $\frac{-\beta R_E}{r_b + (1 + \beta) r_e}$             | (ヌ) $r_b i_b + \beta(r_e + R_E) i_b$       |
| (ト) $\frac{-(1 + \beta) R_E}{r_b + \beta(r_e + R_E)}$ | (ヲ) $i_b$  | (ヲ) $(1 + \beta) i_b$                      |
| (ヌ) $\beta i_b$                                       | (ハ) $\frac{(1 + \beta) R_E}{r_b + (1 + \beta)(r_e + R_E)}$ | (ヲ) $r_b i_b + (1 + \beta)(r_e + R_E) i_b$ |
- (ワ) 非反転增幅回路であり、ほぼ1倍の電圧利得を有する
- (カ) 反転增幅回路であり、大きな電圧利得を有する
- (エ) 反転增幅回路であり、ほぼ-1倍の電圧利得を有する

(選択問題)

問8 次の文章は、周波数の測定に関する記述である。文中の [ ] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。


図に示す交流ブリッジ回路において、交流電源の電圧を  $\dot{V}$ 、その角周波数を  $\omega$  ( $\omega=2\pi f$ ,  $f$  は周波数)、 $R_1 \sim R_4$  を抵抗、 $C_1$  及び  $C_2$  を静電容量、(D) を検出器とする。

いま、検出器の指示が零となりブリッジが平衡したとすると、以下の関係が成立する。

$$R_3 \left( \frac{R_1}{[1]} \right) = R_4 \left( \frac{1+j\omega C_2 R_2}{j\omega C_2} \right) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad ①$$

①式の虚数部より  $C_1 = [2] C_2$  となる。また、実数部より  $[3] = 1$  となるから、交流電源の周波数  $f$  は、 $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{[4]}}$  で表される。

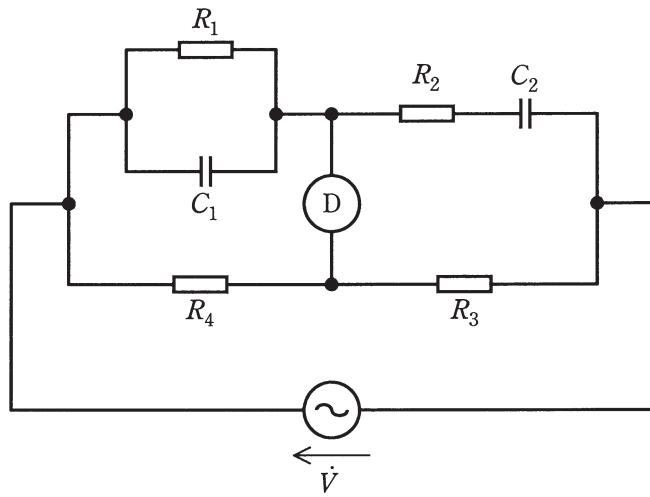このような交流ブリッジは一般に [5] ブリッジと呼ばれ、ブリッジの平衡条件に周波数が関係するため、周波数の測定に利用することができる。



[問8 の解答群]

(イ)  $1 - j\omega C_1 R_1$

(弐) ケルビンダブル

(ハ)  $1 + j\omega C_1 R_1$

(ニ)  $C_1 C_2 R_1 R_2$

(ヌ)  $C_1 C_2 R_1 R_4$

(ハ)  $\omega^2 C_1 C_2 R_1 R_4$

(ト) ホイートストン

(フ)  $\frac{R_1 R_3}{R_4}$

(ヨ)  $j\omega C_1$

(ヌ) ウィーン

(ハ)  $C_1 C_2 R_2 R_4$

(ヲ)  $\frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{R_1 R_4}$

(ワ)  $\frac{R_2 R_4 - R_1 R_3}{R_2 R_3}$

(ク)  $\omega^2 C_1 C_2 R_2 R_4$

(ヲ)  $\omega^2 C_1 C_2 R_1 R_2$